

Topologii elementare pentru AO in functionare liniara

Topologie inversoare

Scopul lucrarii	1
Calculul functiei de transfer	2
Metoda I:divizor de tensiune	2
MetodaII:ecuatii TTN	2
Metoda III: calcul simbolic	2
Analiza in cazul ideal.....	3
Analiza in cazul neideal.....	4
Analiza SPICE	5
Functionarea cu limitare.....	5
Limitarea unui semnal sinusoidal:	6
Diagrame Bode de castig si faza:.....	6


Topologie neinversoare

Scopul lucrarii	7
Calculul functiei de transfer	7
Metoda I: divizor de tensiune	7
MetodaII: ecuatii TTN	7
MetodaIII: calcul simbolic	8
Analiza in cazul ideal.....	9
Analiza in cazul neideal.....	10
Analiza SPICE	11
Functionarea cu limitare.....	11
Limitarea unui semnal sinusoidal:	12
Diagrama Bode de cistig si faza:.....	12
Modelarea AO	13
AO in bucla deschisa.....	13
Topologie inversoare.....	14
Topologie neinversoare.....	15

Topologie inversoare

Scopul lucrarii

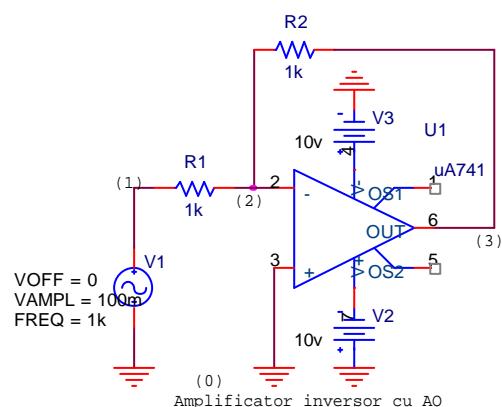Se doreste analiza circuitului din figura:



Componente:

$$R1=1k\Omega$$

$$R2=1k\Omega$$

Calculul functiei de transfer

Metoda I:divizor de tensiune

Calculul functiei de transfer folosind divisor de tensiune:

$$H(s) = -\frac{R_2}{R_1}$$

MetodaII:ecuatii TTN

Pentru circuitul cu nodurile din figura se scrieTTN:

- (1) $V_{10}(s) = E(s)$;
- (2) $-G_1 V_{10}(s) + (G_1 + G_2) V_{20}(s) - G_2 V_{30}(s) = 0$;
- (3) $V_{30}(s) = -AV_{20}(s)$;

ecuatie de iesire: $V_{30}(s) = Y(s)$;

unde amplificatorul operational s-a modelat ca o sursa de tensiune comandata in tensiune.

In urma rezolvării acestor ecuatii rezulta functia de transfer:

$$H(s) = -\frac{AR_2}{AR_1 + R_1 + R_2}$$

Metoda III: calcul simbolic

```
> restart:with(Syrup):
> libname:="C:\maple/SCSlib",libname:
```

Caracterizarea circuitului

Descrierea circuitului folosind un netlist de tip spice

```
> AmpInversor:=
"Amplificatorul Inversor cu AO
R1 1 2 R1
R2 2 3 R2
E 3 0 0 2 A
Vg 1 0 Vg
.end";
AmpInversor := "Amplificatorul Inversor cu AO\nR1 1 2 R1\nR2 2 3 R2\nE 3 0 0 2 A
\nVg 1 0 Vg\n.end"
```

Pentru circuit, calculul tensiunilor nodale si a curentilor prin laturi

```
> syrup(AmpInversor,dc,curenti,tensiuni):
```

Syrup/parseddeck: Analyzing SPICE deck "Amplificatorul Inversor cu AO"
(ignoring this line)

```
> tensiuni;
```

$$\{ v_2 = \frac{R_2 V_g}{A R_1 + R_1 + R_2}, v_3 = -\frac{A R_2 V_g}{A R_1 + R_1 + R_2}, v_1 = V_g \}$$

```
> curenti;
```

$$\left\{ i_{R1} = \frac{V_g - \frac{R_2 V_g}{A R_1 + R_1 + R_2}}{R_1}, i_{R2} = \frac{\frac{R_2 V_g}{A R_1 + R_1 + R_2}}{R_2} + \frac{A R_2 V_g}{A R_1 + R_1 + R_2}, i_E = \frac{V_g (A + 1)}{A R_1 + R_1 + R_2}, i_{Vg} = -\frac{V_g (A + 1)}{A R_1 + R_1 + R_2} \right\}$$

Calculul functiei de transfer H(s):

```
> Ha:=eval(v[3]/v[1],tensiuni);
```

$$Ha := -\frac{A R2}{R1 + RI A + R2}$$

Analiza folosind TTN

Scriem TTN pentru circuitul echivalent al inversorului:

```
> eqTTN:={ (Vg-v[2])*1/R1+(v[3]-v[2])*1/R2=0,v[3]=-A*v[2],v[1]=Vg};
```

$$eqTTN := \left\{ \frac{Vg - v_2}{R1} + \frac{v_3 - v_2}{R2} = 0, v_1 = Vg, v_3 = -A v_2 \right\}$$

```
> solTTN:=solve(eqTTN,{v[2],v[3],v[1]});
```

$$solTTN := \left\{ v_2 = \frac{R2 Vg}{A RI + RI + R2}, v_3 = -\frac{A R2 Vg}{A RI + RI + R2}, v_1 = Vg \right\}$$

Functia de transfer:

```
> Ha:=eval(v[3]/v[1],solTTN);
```

$$Ha := -\frac{A R2}{R1 + RI A + R2}$$

Analiza in cazul ideal

Se considera o comportare in frecventa constanta.

Functia de transfer calculata:

```
> Ha;
```

$$-\frac{A R2}{A RI + RI + R2}$$

Pentru amplificare infinita relatia se poate aproxima:

```
> H:=limit(Ha,A=infinity);
```

$$H := -\frac{R2}{RI}$$

Evaluare numerica pentru R1=1000, R2=1000 in cele doua cazuri (amplificare infinita si amplificare finita):

```
> Ainfinit:=evalf(eval(H,[R2=10^3,R1=10^3]));
Afinิต:=evalf(eval(Ha,[R2=10^3,R1=10^3,A=10^5]));
Ainfinit := -1.
```

$$Afinít := -.9999800004$$

La intrare aplicam un semnal sinusoidal:

```
> Vg:=sin(w0*t);
```


$$Vg := \sin(w0 t)$$

La iesire vom avea semnalul de la intrare inversat:

```
> eval(limit(eval(v[3],tensiuni),A=infinity),[R2=10^3,R1=10^3]);
evalf(eval(limit(eval(v[3],tensiuni),A=10^5),[R2=10^3,R1=10^3]));
;
-sin(w0 t)
-.9999800004 sin(w0 t)
```

Reprezentarea grafica :semnalul de intrare (verde) si semnalul de iesire (rosu):
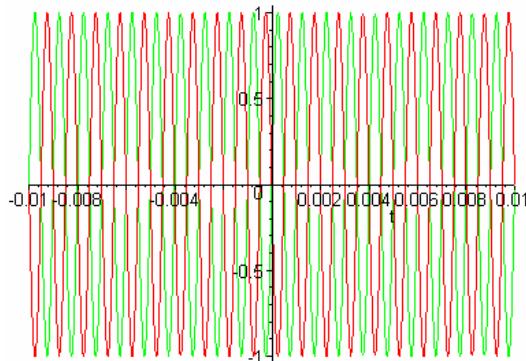
```
>plot([eval(limit(eval(v[3],tensiuni),A=infinity),[R2=10^3,R1=10^3,w0=2*Pi*10^3]),eval(eval(v[1],tensiuni),[w0=2*Pi*10^3])],t=-0.01..0.01);
```



Analiza in cazul neideal

Se considera o comportare depinzind de frecventa. Pentru amplificatorul operational s-a luat in considerare un singur pol (pol dominant).

```
> A:=A0/(1+s/p1);
```

$$A := \frac{A_0}{1 + \frac{s}{p_1}}$$

Pentru modelul considerat functia de transfer este:

```
> Ha;
```

$$-\frac{A_0 R_2}{\left(1 + \frac{s}{p_1}\right) \left(\frac{A_0 R_1}{1 + \frac{s}{p_1}} + R_1 + R_2\right)}$$

Pentru amplificare de cc finita si pentru valorile rezistentei avem:

```
> Hs:=simplify(eval(Ha, [R2=10^3, R1=10^3, A0=10^5, p1=2*Pi*5*10^3]));
```

$$H_s := -500000000 \frac{\pi}{500010000 \pi + s}$$

```
> Bode[castig](evalf(Hs));Bode[faza](evalf(Hs));
```

Diagrama Bode de castig

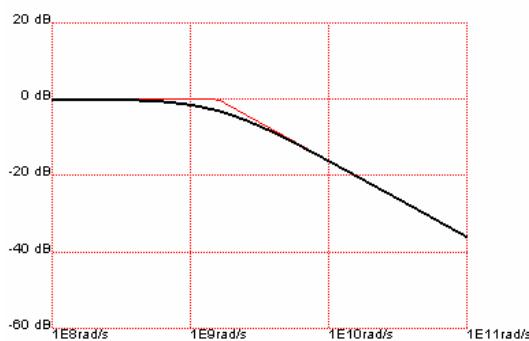


Diagrama Bode de faza




Amplificarea finita de c.c. a A.O. determina o scadere o amplificarii de c.c. a circ. inveversor.

```
> evalf(eval(Hs,s=I*0));
```

- .9999800004

Analiza SPICE

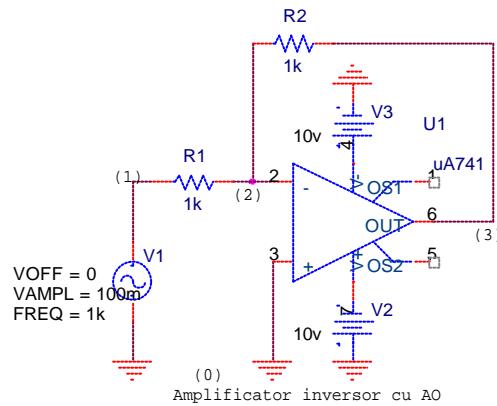

*Amplificator inversor cu AO

.lib "c:\msim62i\lib\jopamp.lib"

R1 in in- 1K

R2 in- out {Rval}

Vcc Vcc 0 10V

Vee Vee 0 -10V

Xopamp 0 in- Vcc Vee out upc741c

Vg in 0 dc 0 ac 100m sin(0 100m 10k)

.param Rval 1k

.step param Rval list 10k 15k 20k

.tran 1u 0.5m

.ac dec 100 0.01 100Meg


.dc Vg -2 2 1m

.probe

.end


Functionarea cu limitare

Limitarea in tensiune:

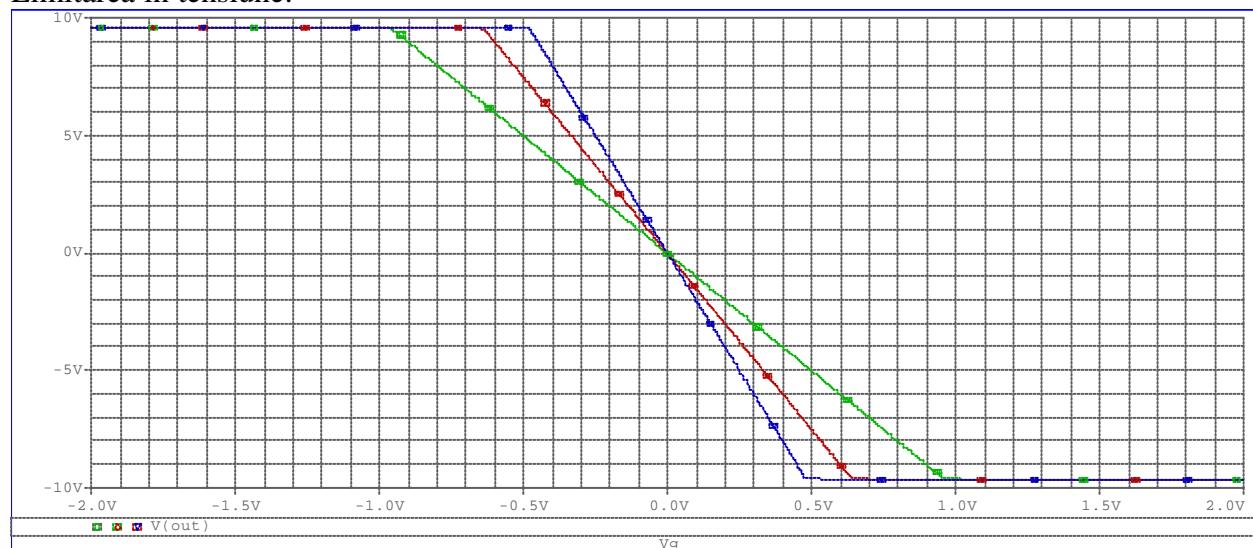


Conexiuni elementare pentru AO


Limitarea in frecventa:

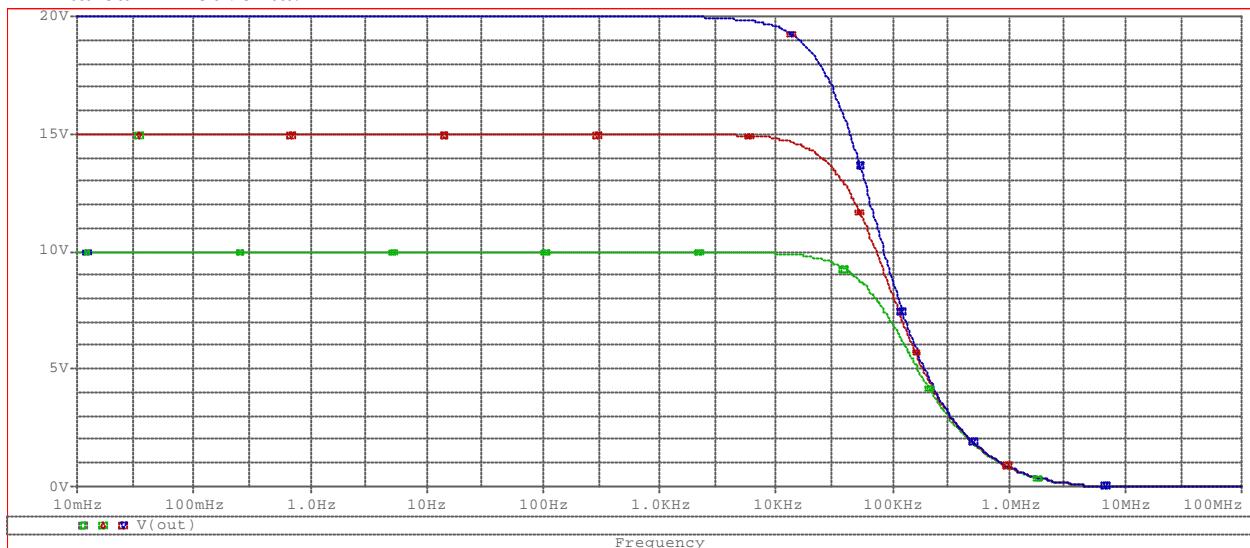


Limitarea unui semnal sinusoidal:

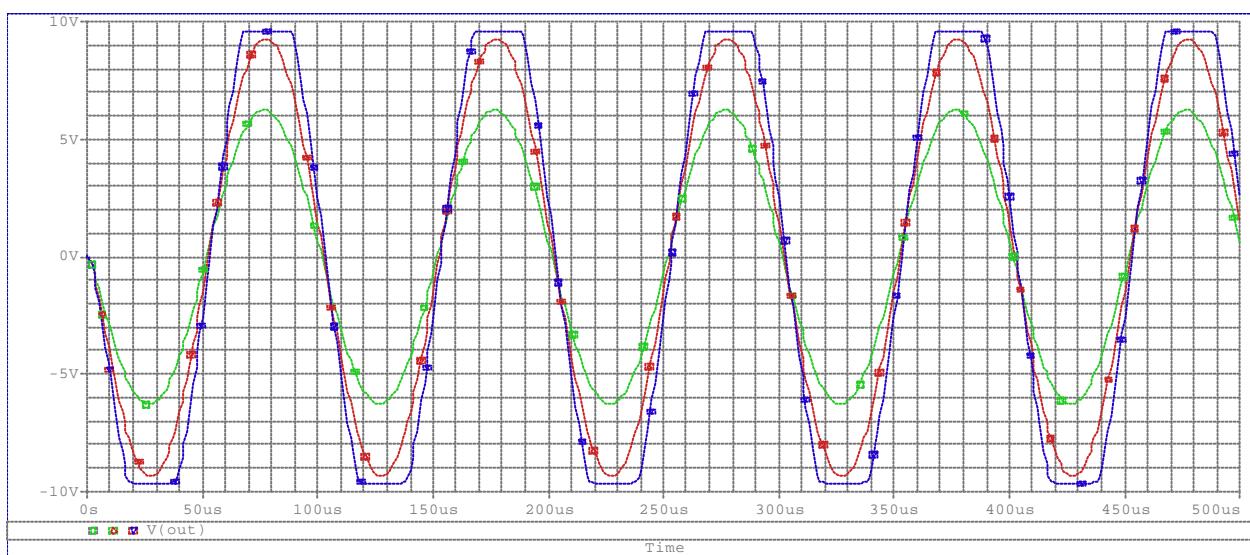

Diagrame Bode de castig si faza:

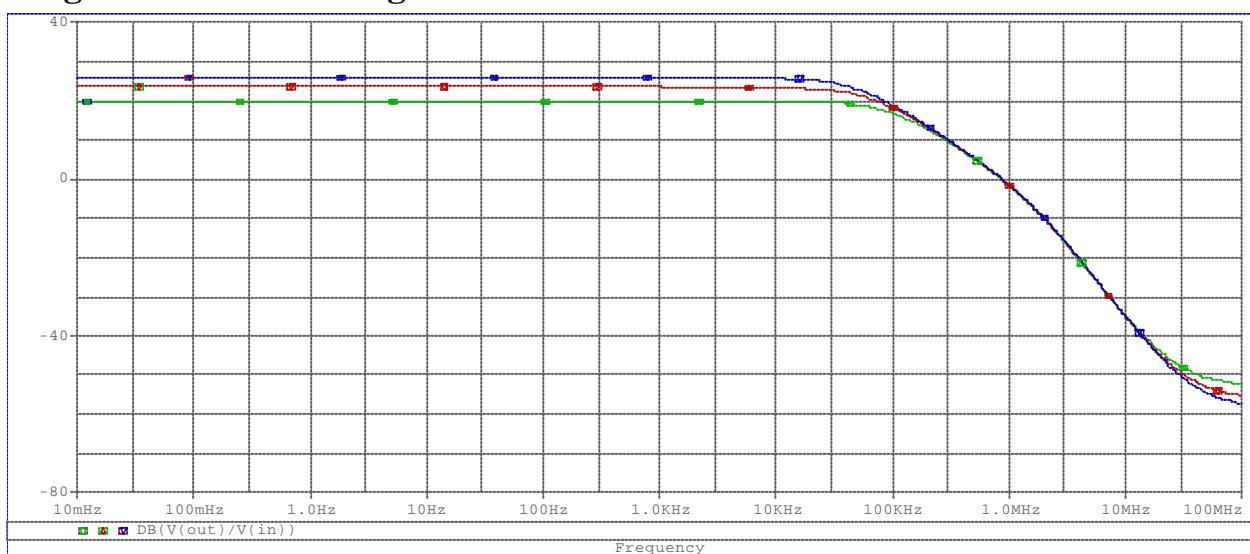


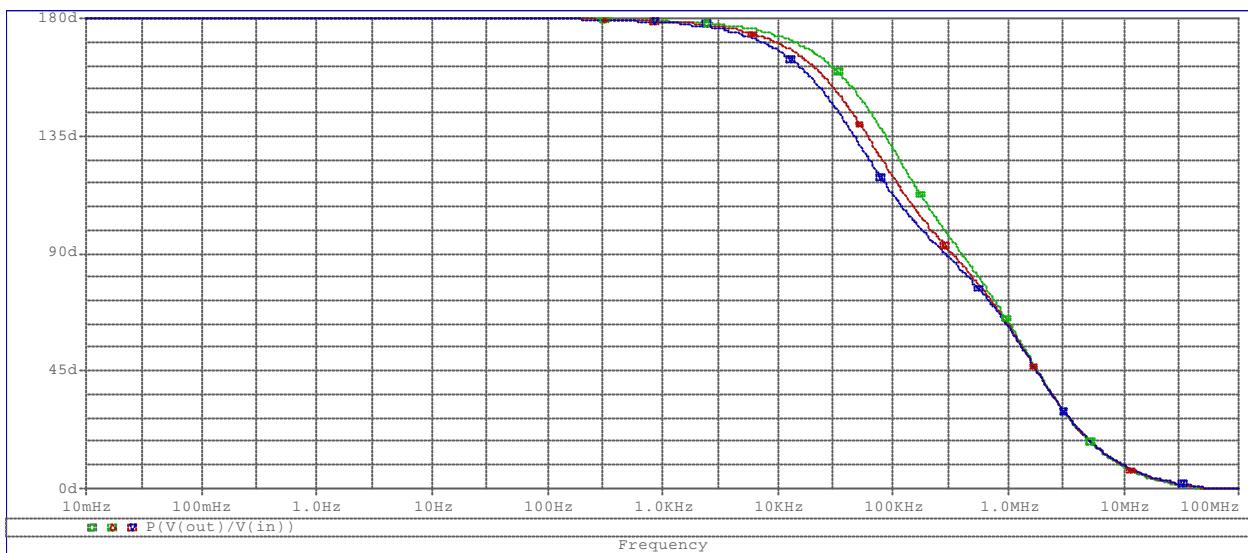

Topologie neinversoare

Scopul lucrarii

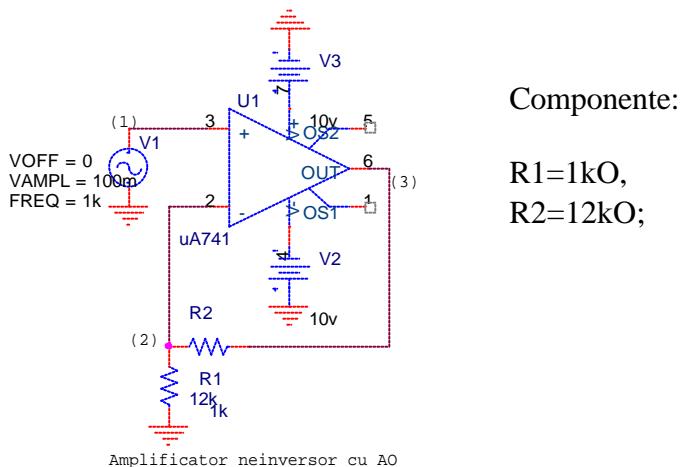Se doreste analiza circuitului din figura :



Calculul functiei de transfer

Metoda I: divizor de tensiune

Calculul functiei de transfer folosind divisor de tensiune:

$$H(s) = \frac{R_2 + R_1}{R_1}$$

Metoda II: ecuatii TTN

Pentru circuitul din figura se scrie TTN:

- (1) $V_{10}(s) = E(s)$;
- (2) $(G_1 + G_2)V_{20}(s) - V_{30}(s) = 0$;
- (3) $V(s) = A(V_{10}(s) - V_{20}(s))$;

ecuatie de iesire este: $V_{30}(s) = Y(s)$;

unde amplificatorul operational s-a modelat ca o sursa de tensiune comandata in tensiune.

In urma rezolvării acestor ecuații rezulta funcția de transfer:

$$H(s) = \frac{A}{1 + A \frac{R1}{R1 + R2}}$$

Metoda III: calcul simbolic

```
> restart:with(Syrup):
> libname:="C:\maple\SCSlib",libname:
```

Caracterizarea circuitului

Descrierea circuitului folosind un netlist de tip spice

```
> AmpNeinversor:=
"Amplificatorul Neinversor cu AO
R1 0 Inminus R1
R2 Inminus Out R2
E Out 0 In Inminus A
Vg In 0 Vg
.end":
```

Pentru circuit, calculul tensiunilor nodale și a curentilor prin laturi

```
> syrup(AmpNeinversor,dc,curenti,tensiuni):
Syrup/parsedeck: Analyzing SPICE deck "Amplificatorul Neinversor cu AO"
(ignoring this line)
syrup: There may be an unconnected component.
The following component(s) have zero current: {Vg}.
```

> tensiuni;

$$\{ v_{Out} = \frac{A Vg (R2 + RI)}{RI + A RI + R2}, v_{Inminus} = \frac{A Vg RI}{RI + A RI + R2}, v_{In} = Vg \}$$

> curenti;

$$\left\{ i_{RI} = -\frac{A Vg}{RI + A RI + R2}, i_{R2} = \frac{\frac{A Vg RI}{RI + A RI + R2} - \frac{A Vg (R2 + RI)}{RI + A RI + R2}}{R2}, \right. \\ \left. i_E = -\frac{A Vg}{RI + A RI + R2}, i_{Vg} = 0 \right\}$$

Calculul funcției de transfer H(s):

```
> Ha:=eval(v[Out]/v[In],tensiuni);
Ha := \frac{A (RI + R2)}{R2 + RI + A RI}
```

Analiza folosind TTN

Scriem TTN pentru circuitul echivalent al inversorului:

```
> restart:with(Syrup):
> libname:="C:\maple\SCSlib","../DCElib",libname:
> eqTTN:={(v[Out]-v[Inminus])*1/R2+(0-
v[Inminus])*1/R1=0,v[Out]=A*(v[In]-v[Inminus]),v[In]=Vg};
eqTTN := \{ \frac{v_{Out} - v_{Inminus}}{R2} - \frac{v_{Inminus}}{R1} = 0, v_{Out} = A (v_{In} - v_{Inminus}), v_{In} = Vg \}
```

```
> tensiuni:=solve(eqTTN,{v[Out],v[Inminus],v[In]});  
tensiuni := { vOut =  $\frac{A Vg (R1 + R2)}{R1 A + R1 + R2}$ , vIn = Vg, vInminus =  $\frac{R1 A Vg}{R1 A + R1 + R2}$  }
```

Functia de transfer:

```
> H:=eval(v[Out]/v[In],tensiuni);  
H :=  $\frac{A (R1 + R2)}{R2 + R1 + A R1}$ 
```

Analiza in cazul ideal

Se considera o comportare in frecventa constanta.

Functia de transfer calculata:

```
> Ha;  

$$\frac{A (R1 + R2)}{R1 A + R1 + R2}$$

```

Pentru amplificare infinita relatia se poate aproxima:

```
> H:=limit(Ha,A=infinity);  
H :=  $\frac{R1 + R2}{R1}$ 
```

Evaluare numerica pentru R1=12000, R2=1000 in cele doua cazuri (amplificare infinita si amplificare finita):

```
> Ainfinit:=evalf(eval(H,[R2=12*10^3,R1=10^3]));  
Afinit:=evalf(eval(Ha,[R2=12*10^3,R1=10^3,A=10^5]));  
Ainfinit := 13.  
Afinit := 12.99831022
```

La intrare aplicam un semnal sinusoidal:

```
> eval(v[In],tensiuni);  
sin(w0 t)
```


La iesire vom avea semnalul de la intrare amplificat:

```
>  
eval(limit(eval(v[Out],tensiuni),A=infinity),[R2=12*10^3,R1=10^3]);  
evalf(eval(limit(eval(v[Out],tensiuni),A=10^5),[R2=12*10^3,R1=10^3]));  
13 sin(w0 t)  
12.99831022 sin(w0 t)
```

Obs: Diferenta intre a considera o amplificare finita sau una infinita este mica!

Reprezentarea grafica: semnalul de intrarea (verde) si semnalul de iesire (rosu):
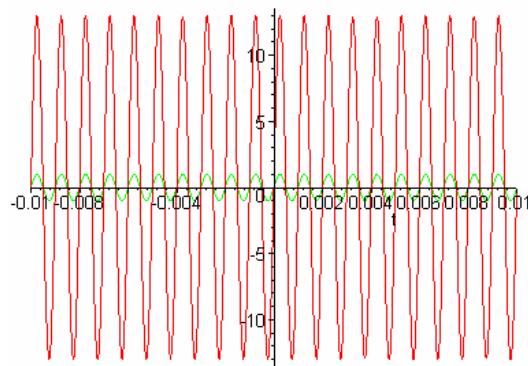
```
>  
plot([eval(limit(eval(v[Out],tensiuni),A=infinity),[R2=12*10^3,R1=10^3,w0=2*Pi*10^3]),eval(eval(v[In],tensiuni),[w0=2*Pi*10^3])],  
,t=-0.01..0.01);
```



Analiza in cazul neideal

Se considera o comportare depinzind de frecventa. Pentru amplificatorul operational s-a luat in considerare un singur pol (pol dominant).

> **A:=A0/(1+s/p1);**

$$A := \frac{AO}{1 + \frac{s}{pI}}$$

Pentru modelul considerat functia de transfer este:

> **Ha;**

$$\frac{AO(R1 + R2)}{\left(1 + \frac{s}{pI}\right) \left(\frac{R1 \cdot AO}{1 + \frac{s}{pI}} + R1 + R2 \right)}$$

Pentru amplificare de cc finita si pentru valorile rezistentei avem:

> **Hs:=simplify(eval(Ha, [R2=12*10^3, R1=10^3, A0=10^5, p1=2*pi*5*10^3]));**

$$Hs := 13000000000 \frac{\pi}{1000130000 \pi + 13 s}$$

> **Bode[castig](evalf(Hs));Bode[faza](evalf(Hs));**

Diagrama Bode de castig




Diagrama Bode de faza



Amplificarea finita de c.c. a A.O. determina o scadere o amplificarii de c.c. a circ. neinveisor.

```
> evalf(eval(Hs,s=I*0));
12.99831022
```

Analiza SPICE

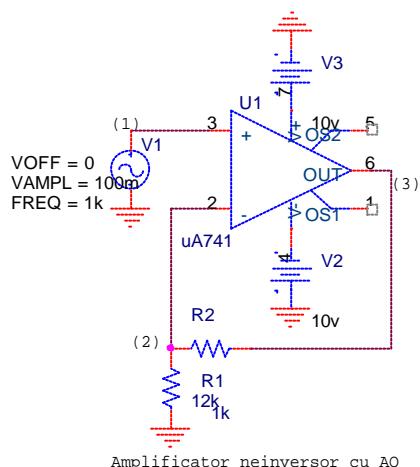

*Amplificator neinvensor cu AO

.lib "c:\msim62i\lib\jopamp.lib"

R1 0 in- 1K

R2 in- out 10k

Vcc Vcc 0 10V

Vee Vee 0 -10V

Xopamp in+ in- Vcc Vee out upc741c

Vg in+ 0 dc 0 ac 100m sin(0 100m 10k)

.tran 1u 0.5m

.ac dec 100 0.01 100Meg


.dc Vg -2 2 1m

.probe

.end


Functionarea cu limitare

Limitarea in tensiune:

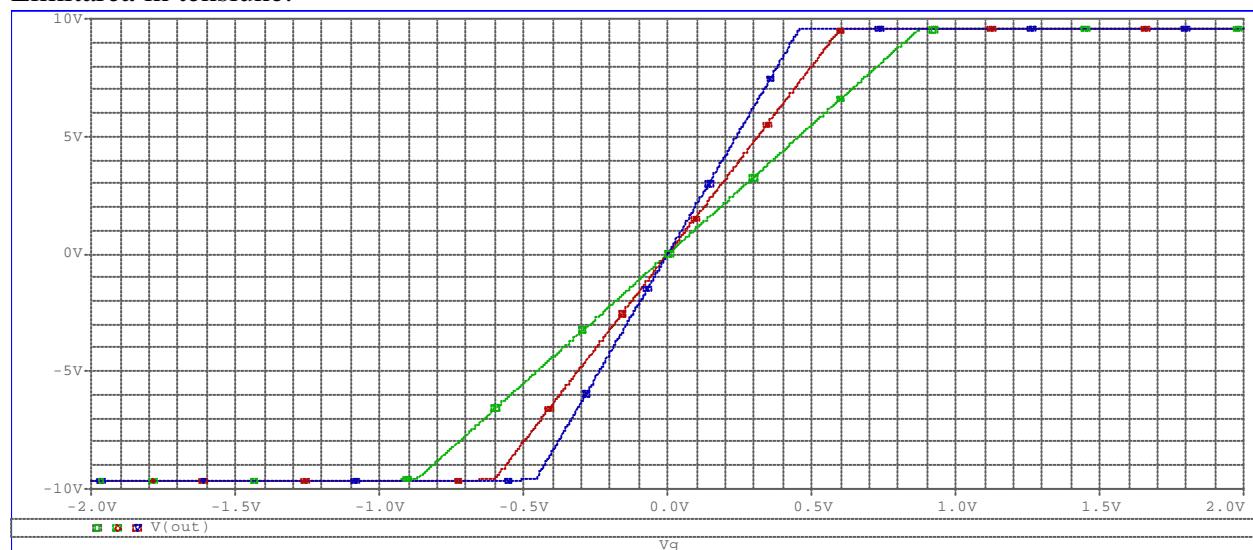

Conexiuni elementare pentru AO

Limitarea in frecventa

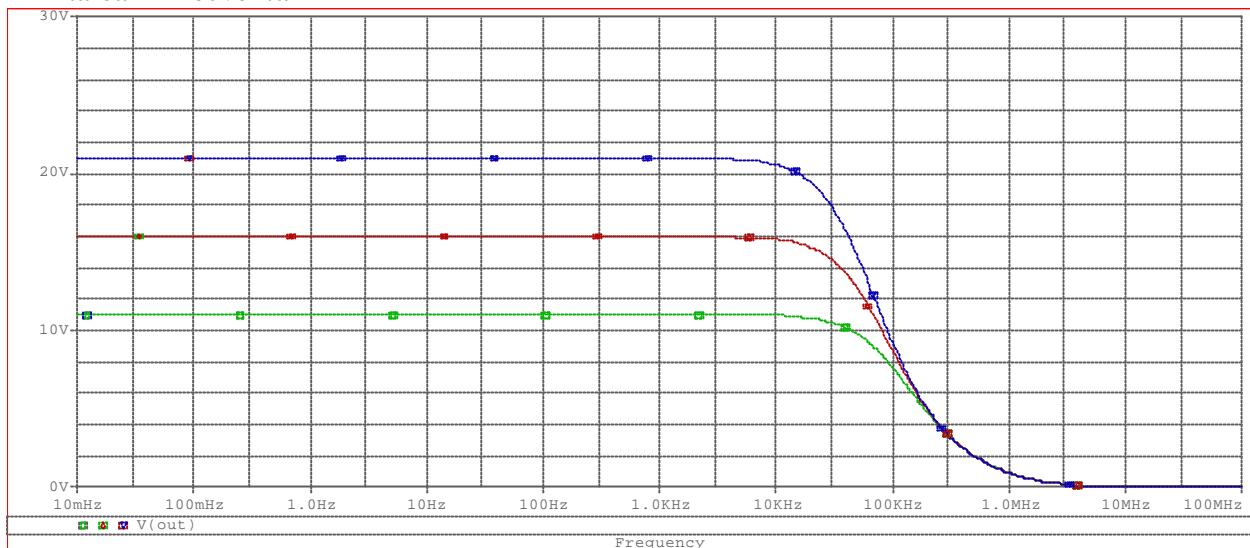

Limitarea unui semnal sinusoidal:



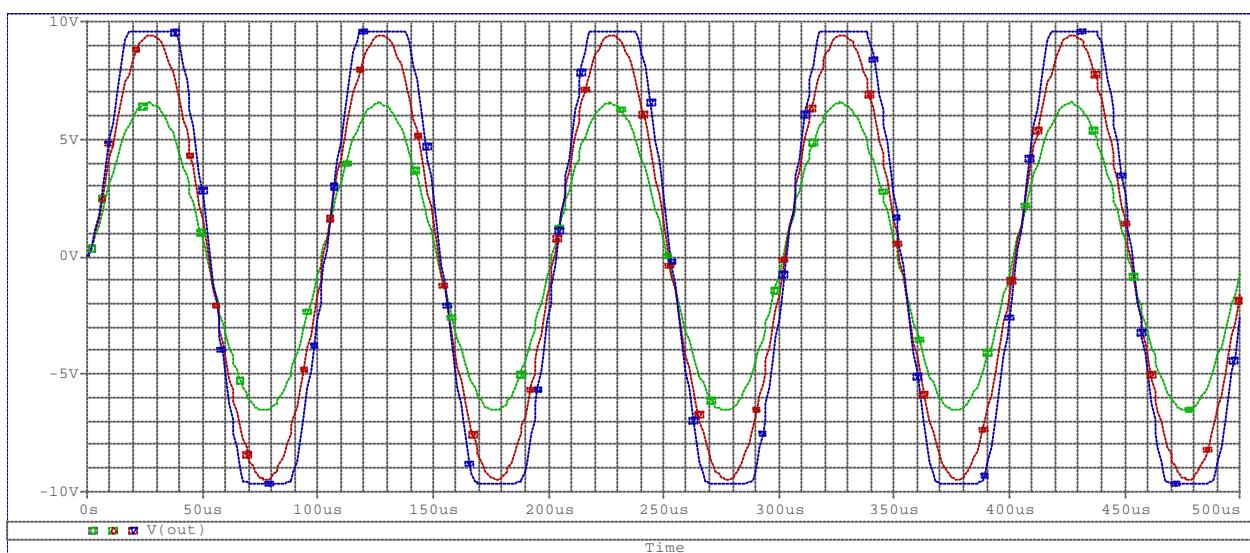


Diagrama Bode de cistig si faza:

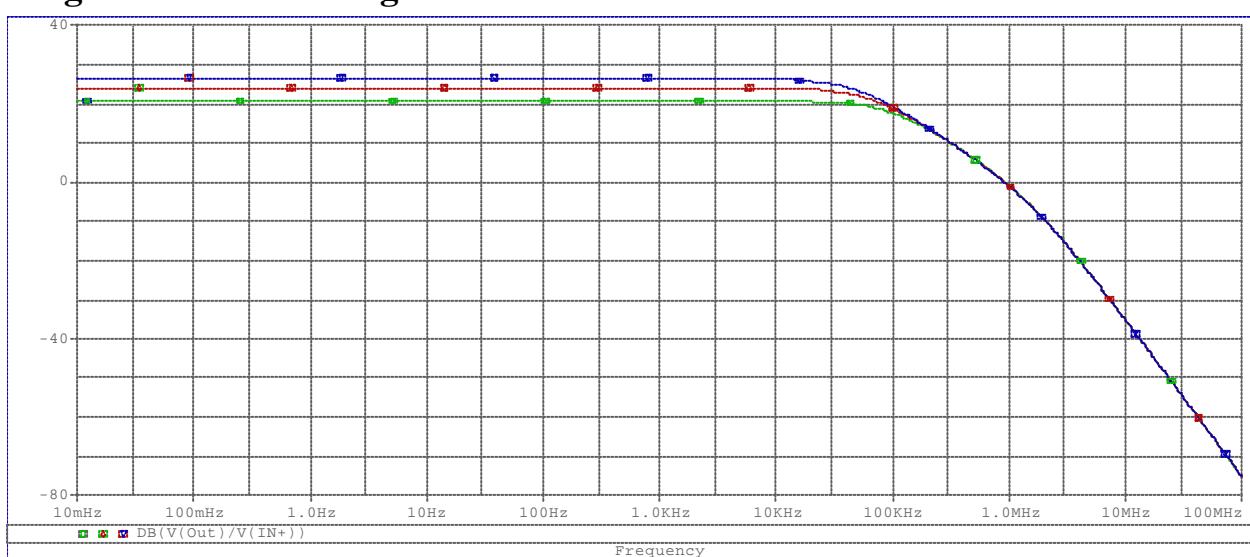

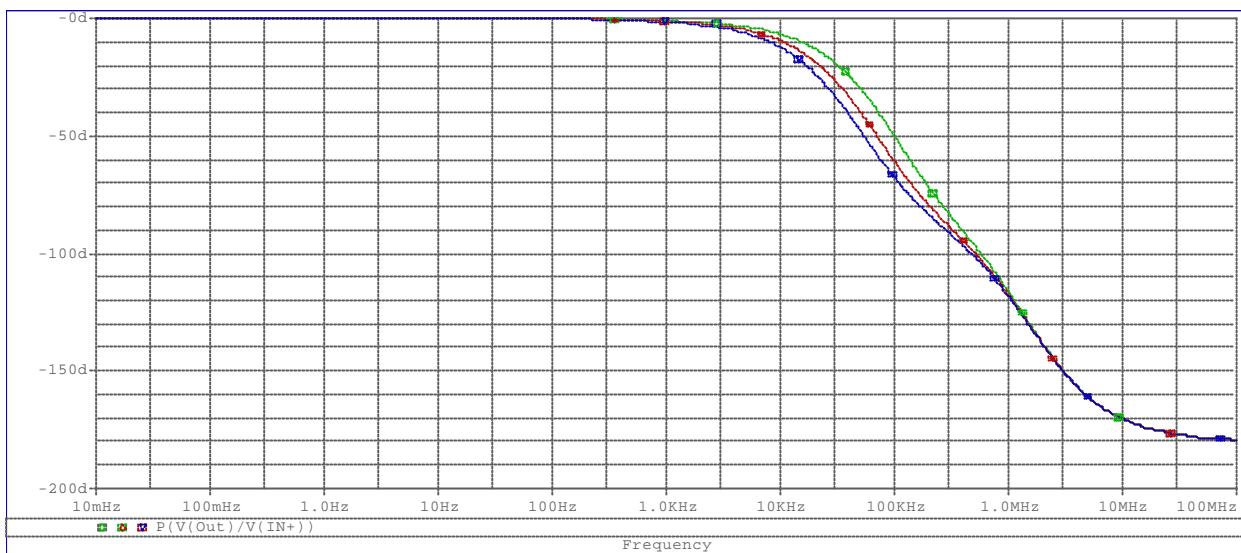

Modelarea AO

AO in bucla deschisa

```
> restart:with(Syrup):
> circuitAO:=
"amplificator operational in bucla deschisa
Vin In 0
Vcc Vcc 0
Vee Vee 0
Xopamp In 0 Vcc Vee Out uA741
*Modelarea A.O.
.subckt uA741 In_plus In_minus Vcc_plus Vcc_minus Out
v Out 0 f(v[In_plus],v[In_minus],v[Vcc_plus],v[Vcc_minus])
.ends
.end":;
> syrup(circuitAO,dc,curenti,tensiuni);
```

Modelarea amplificatorului operational se face la modul general, tensiunea de iesire depinde de tensiunile de intrare (nodul + si nodul -) si de tensiunile de alimentare Vcc si Vee printr-o functie in general neliniara.

```
> v[Out]:=eval(eval(v[Out],tensiuni),f=fsat);
vOut := fsat( Vin, 0, Vcc, Vee )
```

Un model simplu este amplificator liniar cu saturatie:

```
> fsat:=(x1,x2,y1,y2)->piecewise(x1-x2<y1/A0 and y2/A0<x1-
x2,A0*(x1-x2),y1/A0<=x1-x2,y1,x1-x2<=y2/A0,y2);
fsat := (x1, x2, y1, y2) → piecewise( $x_1 - x_2 < \frac{y_1}{A_0}$  and  $\frac{y_2}{A_0} < x_1 - x_2$ ,  $A_0(x_1 - x_2)$ ,
```

$$\frac{y_1}{A_0} \leq x_1 - x_2, y_1, x_1 - x_2 \leq \frac{y_2}{A_0}, y_2 \Bigg)$$

```
> #fsat:=(x1,x2,y1,y2)->(y1-y2)/2*tanh(alpha*(x1-x2))+(y1+y2)/2;
```

Pentru conexiunea in bucla deschisa:

```
> Vout:=eval(eval(v[Out],tensiuni),f=fsat);
```

$$V_{out} := \begin{cases} A_0 V_{in} & V_{in} - \frac{V_{cc}}{A_0} < 0 \text{ and } \frac{V_{ee}}{A_0} - V_{in} < 0 \\ V_{cc} & \frac{V_{cc}}{A_0} \leq V_{in} \\ V_{ee} & V_{in} \leq \frac{V_{ee}}{A_0} \end{cases}$$


Consideram semnalul de intrare sinusoidal:

> `Vin:=V0*sin(2*Pi*f0*t);`

$$V_{in} := V_0 \sin(2 \pi f_0 t)$$

Caracteristica de intrare-iesire cu limitare:

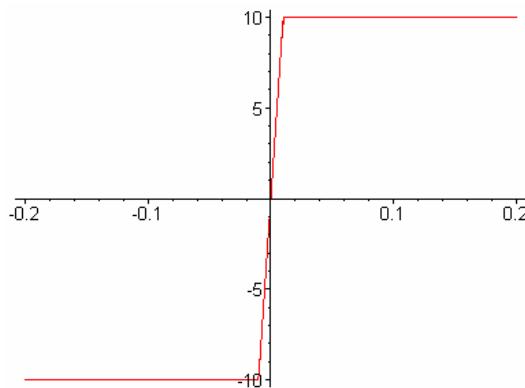
> `plot([eval(Vin,[V0=0.2,f0=10^3]),subs([V0=0.2,f0=10^3,A0=10^3,Vc=10,Vee=-10],vout),t=0..0.001]);`



Obs: Amplificarea \$A_0\$ a modelului este constantă. O modelare mai amanuntită poate considera amplificarea depinzind de frecvența.

Limitarea tensiunii de iesire:
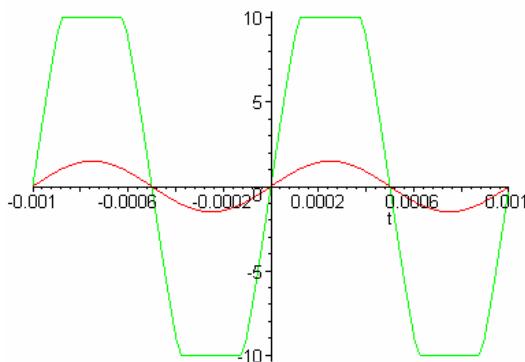
> `plot({eval(10*Vin,[f0=10^3,V0=0.15]),eval(Vout,[f0=10^3,A0=10^2,Vcc=10,Vee=-10,V0=0.15])},t=-0.001..0.001);`



Topologie inversoare

```
> restart:with(Syrup):
> inversorAO:=
"amplificator operational inversor
Vin In 0
Vcc Vcc 0
Vee Vee 0
R1 In Inm
R2 Inm Out
Xopamp 0 Inm Vcc Vee Out uA741
```

*Modelarea A.O.

```
.subckt uA741 In_plus In_minus Vcc_plus Vcc_minus Out
v Out 0 f(v[In_plus],v[In_minus],v[Vcc_plus],v[Vcc_minus])
.ends
.end":
```

```
> sol:=syrup(inversorAO,dc,curenti,tensiuni):
```

Un model simplu este amplificator liniar cu saturatie:

```
> fsat:=(x1,x2,y1,y2)->(y1-y2)/2*tanh(alpha*(x1-x2))+(y1+y2)/2;
```

Tensiunea de iesire:


```
> vout:=eval(eval(v[Out],tensiuni),f=fsat):
```

Consideram semnalul de intrare sinusoidal:

```
> Vin:=V0*sin(2*Pi*f0*t):
```

Caracteristica de intrare-iesire:
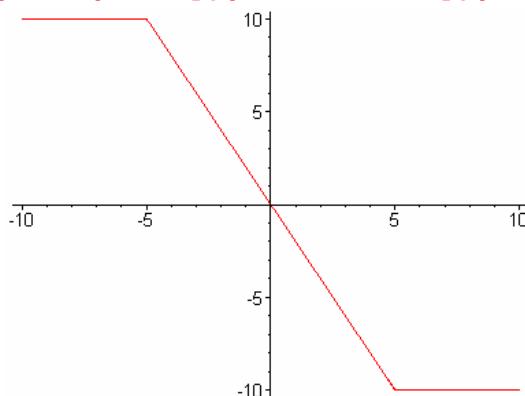
```
> plot([eval(Vin,[V0=10,f0=10^3]),eval(vout,[V0=10,f0=10^3,Vcc=10,
Vee=-10,alpha=10^3,R1=1,R2=2]),t=0..0.001]);
```



Obs: caracteristica intrare - iesire este cu limitare si corespunde unui amplificator inversor.


Pentru functionare liniara, amplificarea este $A=-2$ si este determinata de rezistentele R_1 si R_2 .

Functionarea liniara (pentru tensiuni de intrare de amplitudine mica $V_0 < V_{sat}/A$):

```
> plot({eval(Vin,[f0=10^3,V0=4]),eval(vout,[f0=10^3,Vcc=10,Vee=-10,
alpha=10^3,V0=4,R1=1, R2=2])},t=-0.001..0.001);
```

Limitarea tensiunii de iesire (pentru tensiuni de intrare de amplitudine mare $V_0 > V_{sat}/A$):
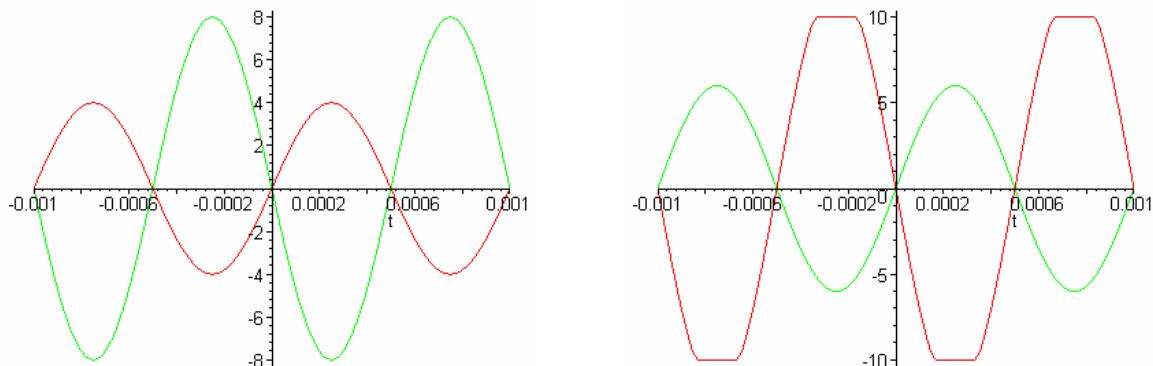
```
> plot({eval(Vin,[f0=10^3,V0=6]),eval(vout,[f0=10^3,Vcc=10,Vee=-10,
alpha=10^3,V0=6,R1=1, R2=2])},t=-0.001..0.001);
```



Topologie neinversoare

```
> restart:with(Syrup):
```

```
> neinversorAO:=
```


```
"amplificator operational neinversor
Vin In 0
```

Conexiuni elementare pentru AO

```

Vcc Vcc 0
Vee Vee 0
R1 0 Inm
R2 Inm Out
Xopamp In Inm Vcc Vee Out uA741
*Modelarea A.O.
.subckt uA741 In_plus In_minus Vcc_plus Vcc_minus Out
V Out 0 f(v[In_plus],v[In_minus],v[Vcc_plus],v[Vcc_minus])
.ends
.end": 
> sol:=syrup(neinversorAO,dc,curenti,tensiuni):
Un model simplu este amplificator liniar cu saturatie:
> fsat:=(x1,x2,y1,y2)->(y1-y2)/2*tanh(alpha*(x1-x2))+(y1+y2)/2;
Tensiunea de iesire:
> Vout:=eval(eval(v[Out],tensiuni),f=fsat):
Consideram semnalul de intrare sinusoidal:
> Vin:=V0*sin(2*Pi*f0*t):
Caracteristica de intrare-iesire:
>plot([eval(Vin,[V0=10,f0=10^3]),eval(Vout,[V0=10,f0=10^3,Vcc=10,
Vee=-10,alpha=10^3,R1=1,R2=2]),t=0..0.001]);

```

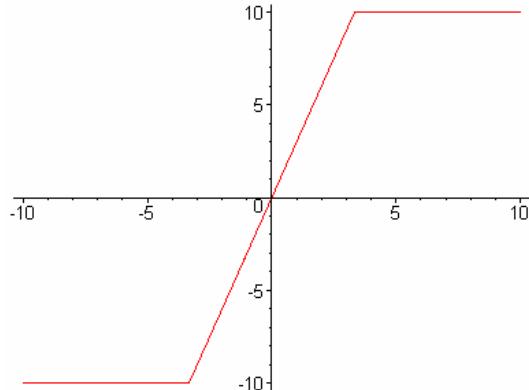


Obs: caracteristica intrare - iesire este cu limitare si corespunde unui amplificator neinversor. Pentru functionare liniara, amplificarea este $A=3$ si este determinata de rezistentele $R1$ si $R2$. Functionarea liniara (pentru tensiuni de intrare de amplitudine mica $V_0 < V_{sat}/A$):

```
>plot({eval(Vin,[f0=10^3,V0=3]),eval(Vout,[f0=10^3,Vcc=10,Vee=-
10,alpha=10^3,V0=3,R1=1, R2=2]),t=-0.001..0.001};
```

Limitarea tensiunii de iesire (pentru tensiuni de intrare de amplitudine mare $V_0 > V_{sat}/A$):
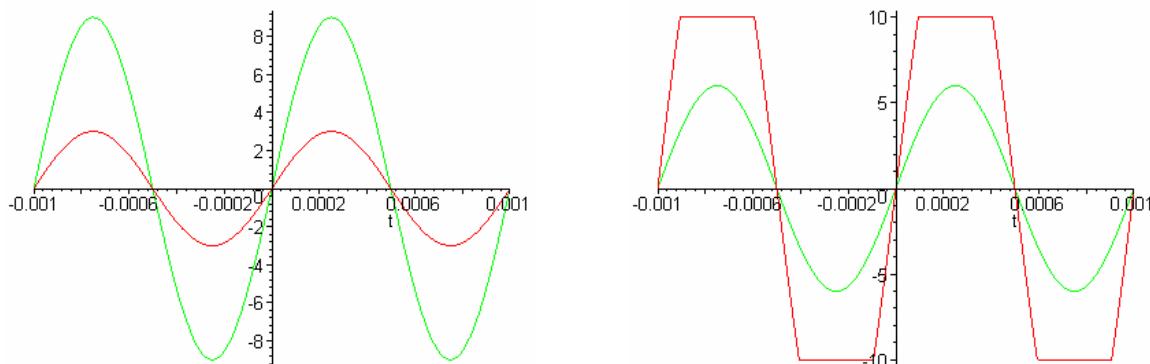
```
>plot({eval(Vin,[f0=10^3,V0=6]),eval(Vout,[f0=10^3,Vcc=10,Vee=-
10,alpha=10^3,V0=6,R1=1, R2=2]),t=-0.001..0.001};
```




Topologie differentiala

Scopul lucrarii	17
Calculul functiei de transfer	17
Analiza liniara	17
Calcul simbolic	18
Caracterizarea circuitului	18
Functii de transfer	18
Particularizari	18
Amplificator inversor	18
Amplificator neinversor	19
Amplificator diferential.....	19

Scopul lucrarii

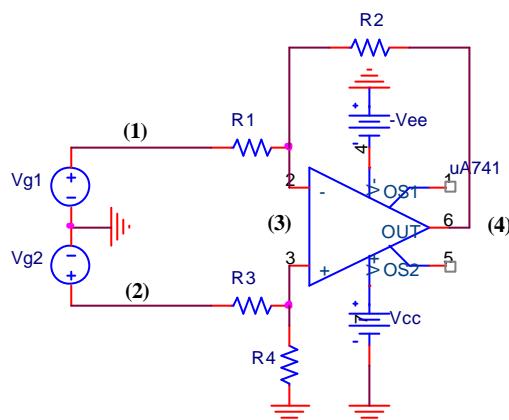Se doreste analiza circuitului reprezentind un A.O. conectat in topologie diferentiala ci in figura:



Calculul functiei de transfer

Analiza liniara

Circuitul are doua intrari notate V_{g1} si V_{g2} si o iesire. Functionarea schemei este liniara. Pentru a putea calcula semnalul de iesire pastram o singura sursa in intrare si restul le pasivizam:

- 1) daca $V_{g1}=0$, atunci vom obtine o structura neinversoare cu un divizor de tensiune $R3/R4$ rezultand functia de transfer:

$$H_2 = \frac{R_4(R_1 + R_2)}{R_1(R_3 + R_4)}$$

- 2) daca $V_{g2}=0$, atunci vom obtine o structura inversoare rezultand functia de transfer:

$$H_1 = -\frac{R_2}{R_1}$$

Prin suprapunerea efectelor putem calcula semnalul de iesire $Y(s)$:

$$Y(s) = H_1(s)V_{g1}(s) + H_2(s)V_{g2}(s) = -\frac{R_2}{R_1}V_{g1}(s) + \frac{R_4(R_1 + R_2)}{R_1(R_3 + R_4)}V_{g2}(s)$$

sau expresia pentru $y(t)$:

$$y(t) = A_1 \cdot V_{g1}(t) + A_2 \cdot V_{g2}(t) = -\frac{R_2}{R_1} \cdot V_{g1}(t) + \frac{R_4(R_1 + R_2)}{R_1(R_3 + R_4)} \cdot V_{g2}(t)$$

Calcul simbolic

```
> restart:with(Syrup):
> libname:="C:\maple/SCSlib",libname:
```

Caracterizarea circuitului

Descrierea circuitului folosind un netlist de tip spice

```
> Amp:=
"Amplificatorul cu AO
Vg1 1 0
Vg2 3 0
R1 1 2
R2 2 5
R3 3 4
R4 4 0
E 5 0 4 2 A
.end":
```

Pentru circuit, calculul tensiunilor nodale si a curentilor prin laturi

```
> syrup(Amp,ac,curenti,tensiuni);
{ v5 = -  $\frac{A(-R1 R4 Vg2 + Vg1 R4 R2 - R2 R4 Vg2 + Vg1 R3 R2)}{R4 R2 + R4 RI + R4 RI A + R3 R2 + R3 RI + R3 RI A}$ ,
v2 =  $\frac{Vg1 R4 R2 + Vg1 R3 R2 + RI R4 A Vg2}{R4 R2 + R4 RI + R4 RI A + R3 R2 + R3 RI + R3 RI A}$ , v4 =  $\frac{R4 Vg2}{R3 + R4}$ , v3 = Vg2,
v1 = Vg1 }
```

Tensiunea de iesire este:

```
> Y:=collect(factor(eval(v[5],tensiuni)),{vg1,vg2});
Y := -  $\frac{A(R4 R2 + R3 R2) Vg1}{(R3 + R4)(R2 + RI + RI A)}$  -  $\frac{A(-R4 RI - R4 R2) Vg2}{(R3 + R4)(R2 + RI + RI A)}$ 
```

Pentru amplificare infinita:

```
> Y1:=collect(factor(limit(Y,A=infinity)),{vg1,vg2});
Y1 := -  $\frac{(R4 R2 + R3 R2) Vg1}{(R3 + R4) RI}$  -  $\frac{(-R4 RI - R4 R2) Vg2}{(R3 + R4) RI}$ 
```

Functii de transfer

Formula pentru calculul iesirii: $Y(s)=H1(s)Vg1(s)+H2(s)Vg2(s)$ unde


```
> H1:=limit(eval(v[5]/v[1],tensiuni), vg2=0);
H1 := -  $\frac{R2 A}{R2 + RI + RI A}$ 

> H2:=factor(limit(eval(v[5]/v[3],tensiuni), vg1=0));
H2 :=  $\frac{A R4 (RI + R2)}{(R3 + R4)(R2 + RI + RI A)}$ 
```

Particularizari

Amplificator inversor

Schema inversorului:

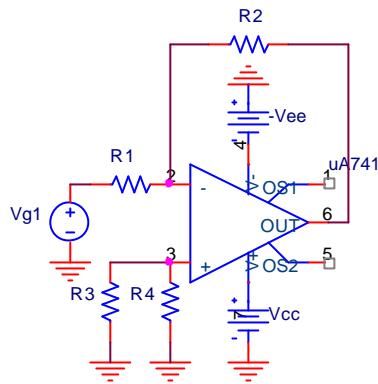

Functia de transfer calculata:

> H1;

$$-\frac{R2 \cdot A}{R2 + RI + RI \cdot A}$$


Pentru amplificare infinita relatia se poate aproxima:

> limit(H1,A=infinity);

$$-\frac{R2}{RI}$$

Amplificator neinversor

Schema neinversorului:

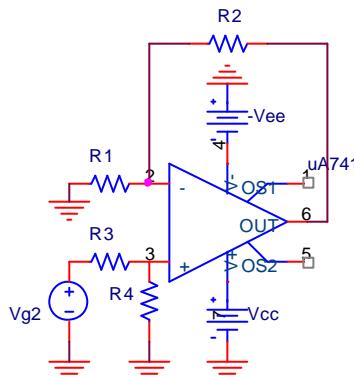

Functia de transfer calculata:

> H2;

$$\frac{A \cdot R4 \cdot (RI + R2)}{(R3 + R4) \cdot (R2 + RI + RI \cdot A)}$$


Pentru amplificare infinita relatia se poate aproxima:

> limit(H2,A=infinity);

$$\frac{R4 \cdot (RI + R2)}{(R3 + R4) \cdot RI}$$

Amplificator diferențial

Schema montajului diferențial:

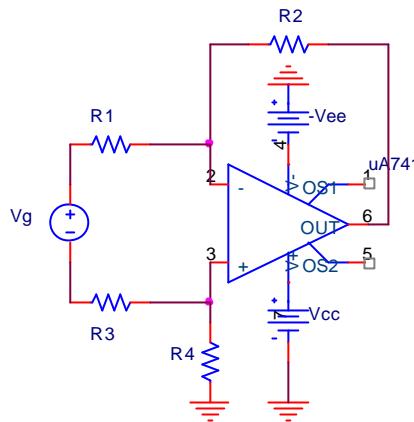

Functia de transfer calculata:

$$> H := \text{simplify}(\text{subs}(\{Vg1=Vg/2, Vg2=-Vg/2\}, Y)/Vg); \\ H := -\frac{1}{2} \frac{A(2R4R2 + R3R2 + R4RI)}{(R3 + R4)(R2 + RI + RI A)}$$

Pentru amplificare infinita relatia se poate aproxima:

$$> \text{limit}(H, A=\text{infinity}); \\ -\frac{1}{2} \frac{2R4R2 + R3R2 + R4RI}{(R3 + R4)RI}$$

O schema simplificata pentru amplificatorul diferential are rezistentele egale $R3=R1$, $R4=R2$. In acest caz amplificarea este:

$$> H := \text{simplify}(\text{subs}(\{Vg1=Vg/2, Vg2=-Vg/2, R3=R1, R4=R2\}, Y)/Vg); \\ H := -\frac{R2A}{R2 + RI + RI A}$$

Pentru amplificare infinita relatia se poate aproxima:

$$> \text{limit}(H, A=\text{infinity}); \\ -\frac{R2}{RI}$$