


# Reactia in circuite electronice

## Topologii de reactie

|   |   |
|---|---|
| Principiul reactiei .....                                   | 1 |
| Tipuri de reactie in circuitele electronice .....           | 3 |
| Reactia cu comparare pe bucla si esantionare in nod.....    | 3 |
| Reactia cu comparare in nod si esantionare pe bucla.....    | 4 |
| Reactia cu comparare pe bucla si esantionare pe bucla ..... | 6 |
| Reactia cu comparare in nod si esantionare in nod.....      | 7 |
| Stabilitatea circuitelor cu reactie.....                    | 8 |

## **Principiul reactiei**

In cele ce urmeaza ne vom ocupa in principal de circuite liniare cu reactie.  
Schema bloc a unui circuit cu reactie este prezentata in Fig.1:

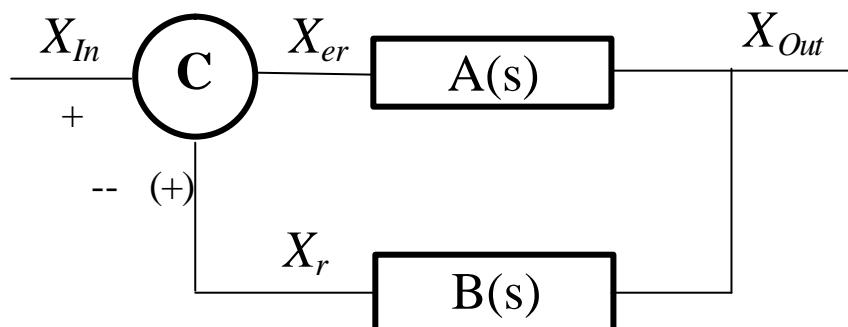

**Fig. 1 Schema bloc a unui sistem cu reactie**

Pe schema bloc anterioara, circuitul de pe calea directa are functia de transfer  $A(s)$ , circuitul de pe calea inversa are functia de transfer  $B(s)$ . Comparatoarele sunt sumatori care pot furniza suma sau diferența semnalelor  $X_{In}$  și  $X_r$ , în funcție de semnul intrării corespunzătoare lui  $X_r$ , din acest motiv fiind deseori utilizată denumirea de reactie *pozitiva* sau *negativa*.

In principiu functionarea unui asemenea circuit poate fi descrisa astfel: semnalul de iesire  $X_{Out}$  (tensiune sau curent) este prelucrat de circuitul situat pe calea inversa și "adus" la intrarea circuitului sub forma unui semnal de reactie  $X_r$ , unde se compara cu semnalul de intrare  $X_{In}$ , rezultatul fiind un semnal de eroare  $X_{er}$ , care este amplificat de circuitul de pe calea directă, rezultatul fiind chiar semnalul de iesire.

Functionarea unui circuit cu reactie depinde fundamental de modul în care se realizează comparația și de natura circuitelor de pe calea directă și inversă. Semnalele de intrare și iesire din circuit pot fi atât tensiuni cât și curenti. Semnalul de reactie și semnalul de eroare sunt însă de același tip cu cel de intrare (pentru a fi posibilă comparația). Din punct de vedere al structurii circuitelor cu reactie, în general circuitul de pe calea directă este activ (un amplificator), în timp ce circuitul de pe calea inversă (al căruia funcție de transfer este  $B(s)$ ) este pasiv (rețea de elemente

## Reactia in circuite electronice

---

pasive). Exista insa si situatii in care atat pe calea directa cat si pe cea inversa sunt plasate circuite active.

Functia de transfer a circuitului cu reactie se calculeaza usor pe baza relatiilor care se stabilesc intre marimile din schema bloc anterioara.

> **restart:**

In cazul reactiei negative, aceste relatii sunt date de ecuatiiile de mai jos:

> **eq:=**

```
{X[er]=X[In]-X[r],
X[Out]=X[er]*A,
X[r]=X[Out]*B};
```

$$eq := \{ X_{er} = X_{in} - X_r, X_{out} = X_{er} A, X_r = X_{out} B \}$$

> **semnale:=solve(eq,{X[Out],X[r],X[er]});**

$$semnale := \{ X_r = \frac{X_{in} AB}{1 + AB}, X_{er} = \frac{X_{in}}{1 + AB}, X_{out} = \frac{X_{in} A}{1 + AB} \}$$

Functia de transfer a circuitului cu reactie negativa este:

> **Hrn:=eval(X[Out],semnale)/X[In];**

$$Hrn := \frac{A}{1 + AB}$$

In cazul reactiei pozitive, aceste relatii sunt date de ecuatiiile de mai jos:

> **eq:=**

```
{X[er]=X[In]+X[r],
X[Out]=X[er]*A,
X[r]=X[Out]*B};
```

$$eq := \{ X_{er} = X_{in} + X_r, X_{out} = X_{er} A, X_r = X_{out} B \}$$

> **semnale:=solve(eq,{X[Out],X[r],X[er]});**


$$semnale := \{ X_{er} = -\frac{X_{in}}{-1 + AB}, X_{out} = -\frac{X_{in} A}{-1 + AB}, X_r = -\frac{X_{in} AB}{-1 + AB} \}$$

Functia de transfer a circuitului cu reactie pozitiva este:

> **Hrp:=eval(X[Out],semnale)/X[In];**

$$Hrp := -\frac{A}{-1 + AB}$$

Din expresiile anterioare rezulta ca functia de transfer a sistemului cu reactie depinde de produsul  $A B$ , care reprezinta de fapt functia de transfer a sistemului cu bucla de reactie intrerupta ca in Fig.2

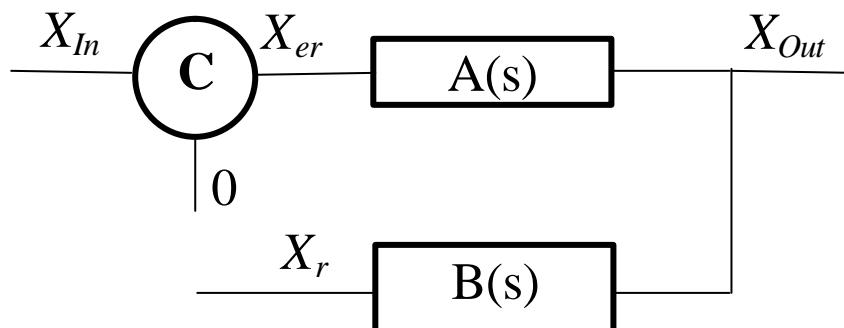

**Fig. 2 Schema bloc a sistemului cu bucla de reactie intrerupta**

```

>restart;
>eq:=
{x[er]=X[In],
X[Out]=X[er]*A,
X[r]=X[Out]*B};
eq := {  $X_{er} = X_{in}$ ,  $X_{out} = X_{er} A$ ,  $X_r = X_{out} B$  }

>semnale:=solve(eq,{X[Out],X[r],X[er]});
semnale := {  $X_{er} = X_{in}$ ,  $X_{out} = X_{in} A$ ,  $X_r = X_{in} A B$  }

>Hd:=eval(X[r],semnale)/X[In];
Hd := A B

```

Trebuie mentionat insa ca in relatiile anterioare nu s-a tinut cont de efectelor cuplajelor (datorate impedantelor finite de intrare-iesire).

## Tipuri de reactie in circuitele electronice


Pentru simplitate, vom trata numai reactia pozitiva, consideratiile in cazul reactiei negative fiind similar.

Asa cum s-a vazut in paragraful anterior, atat semnalul de intrare cat si semnalul de iesire poate avea atat semnificatie fizica de curent cat si de tensiune. In functie de tipul acestora, exista insa urmatoarea clasificare:

- reactie cu comparare pe bucla si esantionare in nod;
- reactie cu comparare in nod si esantionare pe bucla;
- reactie cu comparare pe bucla si esantionare pe bucla;
- reactie cu comparare in nod si esantionare in nod.

### Reactia cu comparare pe bucla si esantionare in nod

In acest caz, semnalele de intrare si iesire sunt tensiuni. Denumirea acestui tip de reactie se deduce imediat din topologia circuitului (Fig. 3). Atat circuitul de pe calea directa cat si cel de pe calea inversa poate fi modelat ca sursa de tensiune controlata in tensiune (STCT).

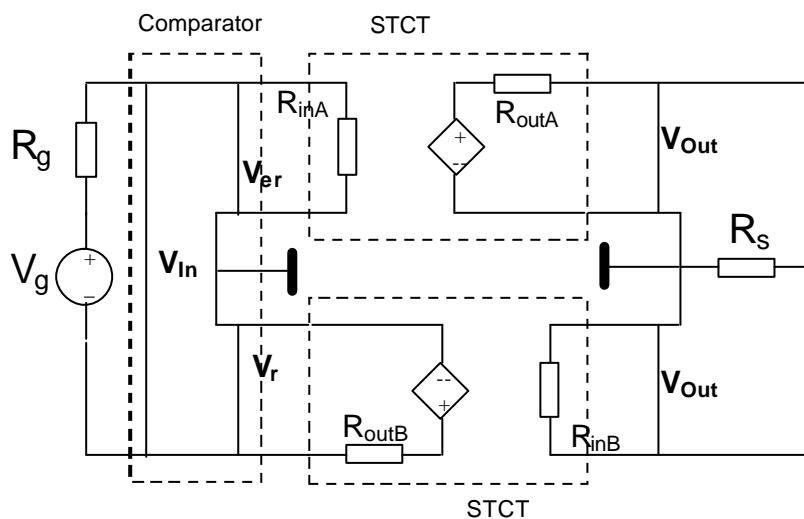

**Fig. 3 Reactie cu comparare pe bucla si esantionare in nod (paralel - serie)**

Analiza simbolica:

```
> restart:  
> with(Syrup):  
> ReactieCBEN:=  
"Reactia cu Comparare pe bucla si Esantionare in nod  
*Excitatia este o sursa de tensiune:  
Vg IntG Inminus Vg  
Rg Inplus IntG Rg  
*Circuitul de pe calea directa este modelat cu STCT:  
RinA Inplus 0 RinA  
EA IntA 0 Inplus 0 A  
RoutA Out IntA RoutA  
*Circuitul de pe calea inversa este modelat cu STCT:  
RinB Out 0 RinB  
EB IntB 0 Out 0 B  
RoutB Inminus IntB RoutB  
*Impedanta de sarcina:  
Rs Out 0 Rs  
.end":  
> syrup(ReactieCBEN,ac,curenti,tensiuni):  
Syrup/parsedeck: Analyzing SPICE deck "Reactia cu Comparare pe bucla si  
esantionare in nod" (ignoring this line)  
> tensiuni:  
> curenti:
```

Functia de transfer a circuitului cu reactie este de forma:

```
> Hrp:=simplify(eval((v[Out])/(v[Inplus]-v[Inminus]),tensiuni));  
Hrp := A RinA RinB Rs/(Rs RoutA RoutB + Rs RoutA RinA + RinB RoutA RoutB  
+ RinB RoutA RinA + RoutB RinB Rs - RinB Rs B A RinA + RinA RinB Rs)
```


In expresia anterioara se regasesc inclusiv efectelor cuplajelor intre circuite. Pentru a obtine formula caracteristica sistemelor cu reactie in cazul ideal este necesar ca sursele sa se apropie de situatia ideală (a se vedea observatiile de la sfarsitul paragrafului).

```
>Hrpideal:=simplify(limit(Hrp,{RinA=infinity,RoutA=0,RinB=infinity,  
RoutB=0}));
```

$$Hrpideal := -\frac{A}{BA - 1}$$

## Reactia cu comparare in nod si esantionare pe bucla

In acest caz, semnalele de intrare si iesire sunt curenti. Denumirea acestui tip de reactie se deduce imediat din topologia circuitului (Fig. 4). Atat circuitul de pe calea directa cat si cel de pe calea inversa poate fi modelat ca sursa de curent controlata in curent (STCT).

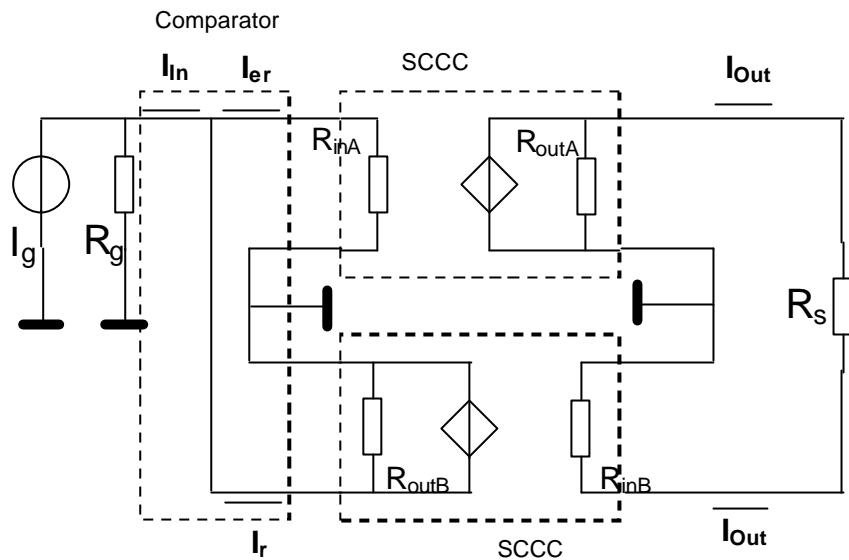

**Fig. 4 Reactie cu comparare in nod si esantionare pe bucla (serie - paralel)**

Analiza simbolica:

```

>restart:
>with(Syrup):
>ReactieCNEB:=
"Reactia cu Comparare in nod si Esantionare pe bucla
*Excitatia este o sursa de curent:
Ig 0 In Ig
Rg In 0 Rg
*Circuitul de pe calea directa este modelat cu SCCC:
RinA In 0 RinA
FA 0 Outplus RinA A
RoutA Outplus 0 RoutA
*Circuitul de pe calea inversa este modelat cu SCCC:
RinB Outminus 0 RinB
FB 0 In RinB B
RoutB In 0 RoutB
*Impedanta de sarcina:
Rs Outplus Outminus Rs
.end":
>syrup(ReactieCNEB,ac,curenti,tensiuni):
Syrup/parsedeck: Analyzing SPICE deck "Reactia cu Comparare in nod si
Esantionare pe bucla" (ignoring this line)
>tensiuni:
>curenti:
Functia de transfer a circuitului cu reactie este de forma:
>Hrp:=simplify(eval(i[Rs]/(Ig-i[Rg]),curenti));
Hrp := - A RoutA RoutB/(-Rs RinA - RinA RinB - RoutA RinA + A RoutA B RoutB
- RoutB RinB - RoutB RoutA - RoutB Rs)

```

In expresia anterioara se regasesc inclusiv efectelor cuplajelor intre circuite. Pentru a obtine formula caracteristica sistemelor cu reactie in cazul ideal este necesar ca sursele sa se apropie de situatia


ideală (a se vedea observațiile de la sfârșitul paragrafului).

```
>Hrpideal:=simplify(limit(eval(Hrp,{RoutA=RinA*KA,RoutB=RinB*KB}),{KA=infinity,KB=infinity}));
```

$$Hrpideal := -\frac{A}{AB - 1}$$

### Reactia cu comparare pe bucla si esantionare pe bucla

In acest caz, semnalul de intrare este tensiune iar semnalul de ieșire este curent. Denumirea acestui tip de reactie se deduce imediat din topologia circuitului (Fig. 5). Circuitul de pe calea directă este modelat cu curent controlata in tensiune (SCCT), iar cel de pe calea inversă poate fi modelat cu sursa de tensiune controlata in curent (STCC).

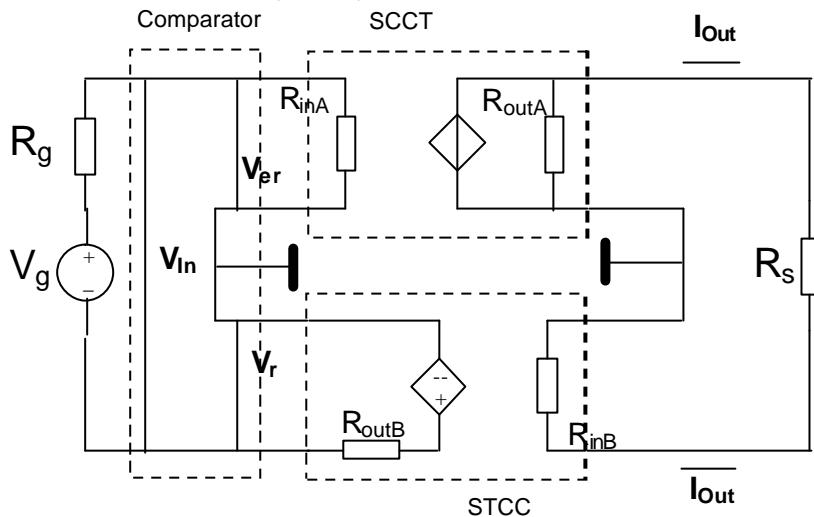

**Fig. 5 Reactie cu comparare pe bucla si esantionare pe bucla (serie - serie)**

Analiza simbolica:

```
> restart:  
> with(Syrup):  
> ReactieCBEB:=  
"Reactia cu Comparare pe bucla si Esantionare pe bucla  
*Excitatia este o sursa de tensiune:  
Vg IntG Inminus Vg  
Rg Inplus IntG Rg  
*Circuitul de pe calea directa este modelat cu SCCT:  
RinA Inplus 0 RinA  
GA 0 Outplus Inplus 0 A  
RoutA Outplus 0 RoutA  
*Circuitul de pe calea inversa este modelat cu STCC:  
RinB Outminus 0 Rb  
HB IntB 0 RinB B  
RoutB Inminus IntB RoutB  
*Impedanta de sarcina:  
Rs Outplus Outminus Rs  
.end":  
> syrup(ReactieCBEB,ac,curenti,tensiuni):
```

Functia de transfer a circuitului cu reactie este de forma:

```
> Hrp:=simplify(eval(i[Rs]/(v[Inplus]-v[Inminus]),currenti union tensiuni));
Hrp := A RoutA RinA/(RoutA RinA + RinA Rb + RinA Rs - B A RoutA RinA + Rs RoutB
```

$$+ Rb \text{ RoutB} + \text{RoutA RoutB})$$


In expresia anterioara se regasesc inclusiv efectelor cuplajelor intre circuite. Pentru a obtine formula caracteristica sistemelor cu reactie in cazul ideal este necesar ca sursele sa se apropie de situatia ideală (a se vedea observatiile de la sfarsitul paragrafului).

```
> limit(Hrp,{RinA=infinity,RoutA=infinity,RinB=infinity,RoutB=0});
```

$$\frac{A}{1 - AB}$$

## Reactia cu comparare in nod si esantionare in nod

In acest caz, semnalul de intrare este curent, iar semnalul de iesire este tensiune. Denumirea acestui tip de reactie se deduce imediat din topologia circuitului (Fig. 6). Circuitul de pe calea directa poate fi modelat cu o sursa de tensiune controlata in curent (STCC), iar cel de pe calea inversa poate fi modelat cu o sursa de curent controlata in tensiune (SCCT).

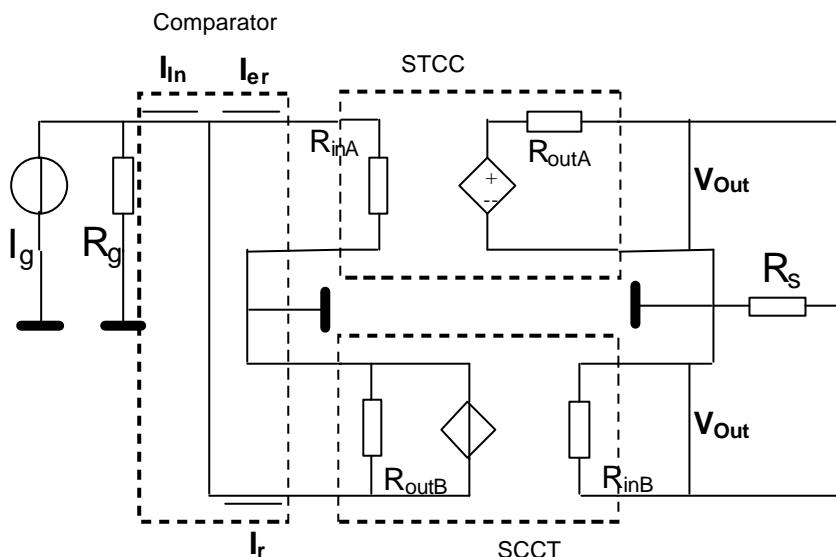

**Fig. 6 Reactie comparare in nod si esantionare in nod (paralel - paralel)**

Analiza simbolica:

```
> restart;
> with(Sympy):
> ReactieCNEN:=
"Reactia cu Comparare in nod si Esantionare in nod
*Excitatia este o sursa de curent:
Ig 0 In Ig
Rg In 0 Rg
*Circuitul de pe calea directa este modelat cu STCC:
RinA In 0 RinA
HA IntA 0 RinA A
RoutA Out IntA RoutA
```

```
*Circuitul de pe calea inversa este modelat cu SCCT:  
RinB Out 0 RinB  
GB 0 In Out 0 B  
RoutB In 0 RoutB  
*Impedanta de sarcina:  
Rs Out 0 Rs  
.end":  
> syrup(ReactieCNEN,ac,curenti,tensiuni):  
Syrup/parsedeck: Analyzing SPICE deck "Reactia cu Comparare in nod si  
Esantionare in nod" (ignoring this line)  
> tensiuni:  
> curenti:  
Functia de transfer a circuitului cu reactie este de forma:  
> Hrp:=simplify(eval(v[Out]/(Ig-i[Rg]),tensiuni union curenti));  
Hrp := - A RinB Rs RoutB/(-RinA RinB RoutA - RoutB Rs RoutA - RoutB RinB RoutA  
- RinA Rs RoutA - RinA RinB Rs + A B RinB Rs RoutB - RinB Rs RoutB)
```

In expresia anterioara se regasesc inclusiv efectelor cuplajelor intre circuite. Pentru a obtine formula caracteristica sistemelor cu reactie in cazul ideal este necesar ca sursele sa se apropie de situatia ideală (a se vedea observatiile de la sfarsitul paragrafului).

```
>  
Hrpideal:=simplify(limit(Hrp,{RinA=0,RoutA=0,RinB=infinity,RoutB=infinity}));
```

$$Hrpideal := - \frac{A}{AB - 1}$$

**Observatie.** Situatia ideală pentru surse controlate constă în:

- STCT: impedanta de intrare infinită, impedanta de ieșire zero
- SCCC: impedanta de intrare zero, impedanta de ieșire infinită
- STCC: impedanta de intrare infinită, impedanta de ieșire infinită
- SCCT: impedanta de intrare zero, impedanta de ieșire zero

## Stabilitatea circuitelor cu reactie

Pentru studiul stabilității circuitelor liniare cu reactie se utilizează unul din criteriile de analiză cunoscute: criteriul Nyquist, metoda locului radacinilor. Fără aprofunda aceste criterii care constituie subiecte separate de discuție, trebuie spus că stabilitatea este influențată de tipul reactiei (pozitiva sau negativa). Astfel este posibil ca un circuit cu reactie negativă să constituie un amplificator selectiv, în timp ce circuitul cu reactie pozitivă să constituie un oscilator. Foarte des, în circuitele cu reactie pe calea directă se găsește un amplificator de tensiune și sau curent, care are o caracteristică de transfer neliniară (cu limitare). (exemplu uA741). În această situație pentru circuitul cu reactie există multiple posibilități, o parte fiind enumerate mai jos:

- circ. cu reactie are polii în semiplanul stang, caz în care este amplificator/circuit selectiv de tip FTB;
- circ. cu reactie are poli în semiplanul drept; în cazul în care sunt doi poli în semiplanul drept circuitul este oscilator, limitarea semnalului fiind făcută de caracteristica neliniară a amplificatorului.